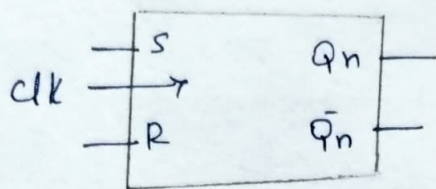


① set / reset

SR Flip Flop:




$$SR = I/p$$

$Q_{n+1} \rightarrow Q_n \rightarrow$ Present state

$Q_n \rightarrow Q_{n-1} \rightarrow$ Previous state.

C.D

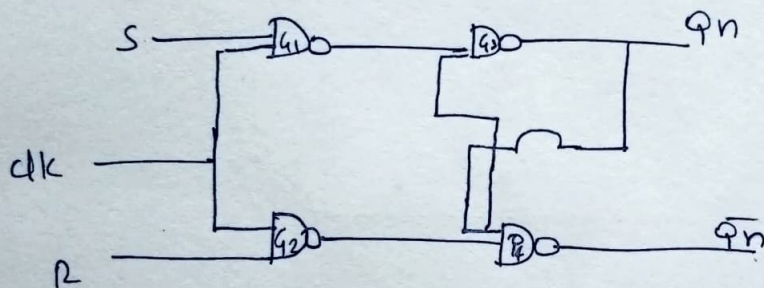

T.T

	S	R	Q_n	$\overline{Q_n}$
T.T	0	0	Q_n	$\overline{Q_n}$
clk ↑	0	1	0	1
↑	1	0	1	0
↑	1	1	X	X
↑				

Characteristics table :

C.T

S	R	Previous Q_{n-1}	next state Q_n
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	X
1	1	1	X


CEQ

$$Q_n = S\bar{R} + \bar{R}Q_{n-1}$$

Excitation table E.T

Previous st Q_{n-1}	next st Q_n	S	R
0	0	0	X
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	X	0

D.F.F

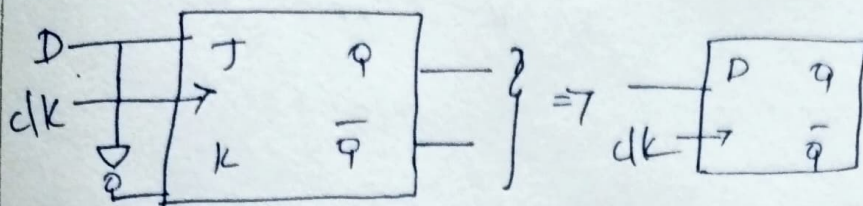

T. FF

T.T


D	qn
0	0
1	1

C.T

D	Q_{n-1}	Q_n
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

E.T.

Q_{n-1}	Q	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

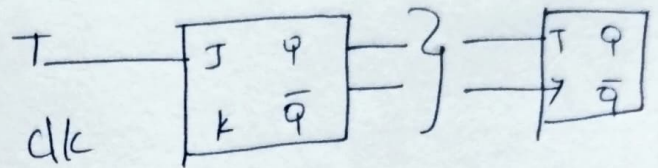

T. T

T	Q_n
0	Q_{n-1}
1	Q_{n-1}

-7 Previous state

→ complement of previous state.

C.T

T	Q_{n-1}	Q_n
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$\left. \begin{array}{l} \overline{T} \varphi_{n-1} + \\ T \overline{\varphi}_{n-1} \end{array} \right\} T \oplus \varphi_{n-1}$$

E.T

Q_{n-1}	Q	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Conversion of CLK

SR - JK

↓ ↓

Source Destination

Step-3

- T.T
- k-map
- Circuit Diagram.

Source → Excitation

Destination
excitation → T.T

Q_{n-1}	Q_n	S	R
0	0	0	x
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	x	0

T.T

J	K	Q_n
0	0	Q_{n-1}
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_{n-1}}$


T.T

J	K	Q_{n-1}	Q_n	S	R
0	0	0	0	0	x
0	0	1	1	x	0
0	1	0	0	0	x
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	x	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1


Step:2 kmap.

$$\left. \begin{array}{l} S \rightarrow J \overline{Q_{n-1}} \\ R \rightarrow K \overline{Q_n} \end{array} \right\} \begin{array}{l} S = J \overline{Q_{n-1}} \\ R = K \overline{Q_n} \end{array}$$

Step3 C.D

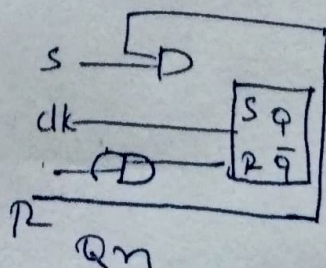

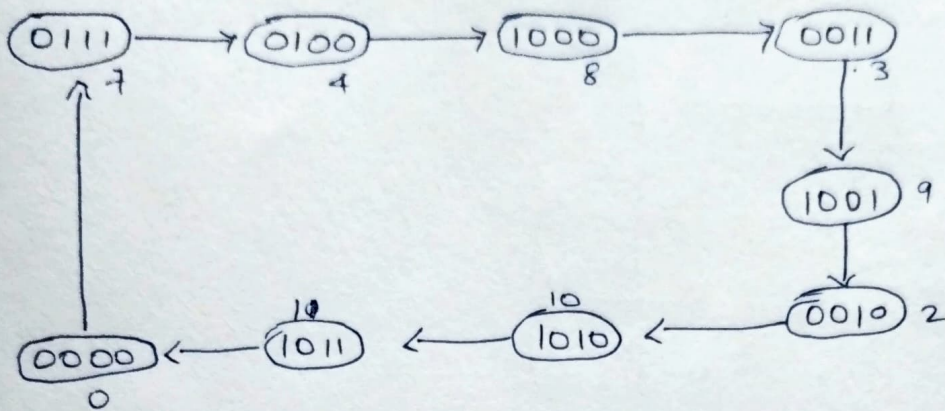Design a counter to count 7, 4, 8, 3, 9, 2, 10, 11, 0, 7 using (use JK flip-Flop):



Q_{n-1}	Q_n	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

	Previous	Next state	$J_A K_A$	$J_B K_B$	$J_C K_C$	$J_D K_D$
7	0111	0100	0x	x0	x1	x1
4	0100	1000	1x	x1	0x	0x
8	1000	0011	x1	0x	1x	1x
3	0011	1001	1x	0x	x1	x0
9	1001	0010	x1	0x	1x	x1
2	0010	1010	1x	0x	x0	0x
10	1010	1011	x0	0x	x0	1x
11	1011	0000	x1	0x	x1	x1
0	0000	0111	0x	1x	1x	1x

kmap:

JA	Q _C Q _D			
	00	01	11	10
00	0 0	X 1	1 3	1 2
01	1 4	X 5	7	X 6
11	X 12	X 13	15	X 14
10	8	X 9	X 11	X 10

$$JA = Q_B \overline{Q_C} + Q_D \overline{Q_B} + Q_C \overline{Q_D}$$